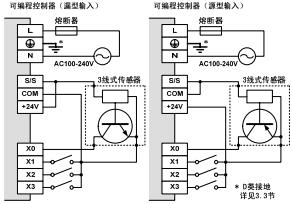




### 3.4.1 输入的连接示例



### 3.4.2 输入设备连接时的注意事项

#### 1) 无电压节点的场合

该可编程控制器的输入电流为5~7mA/DC24V。

请使用适宜于这种微小电流的输入设备。

使用大电流用的无电压节点(开关等)的话,可能会出现接触不良。


《例》欧洲龙腾股份有限公司生产

种类	型号
微动开关	Z型、V型、D2RV型
接近开关	电容型
操作开关	A3P型
光束开关	E3S型

#### 2) 内置式串联-并联输入设备的场合

串联二极管的压降应低于4V。

使用带串联LED的常闭开关的情况下,请申请2个以下。

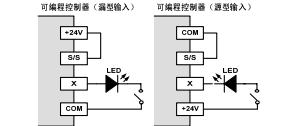


#### 3) 内置式并联输入设备的场合

请使用并联电阻(Rp)超过15kΩ的产品。

不满15kΩ时,请按照下列公式求出旁路电阻Rb,并按下图所示进行连接。

$$Rb \leq \frac{4Rp}{15 - Rp}$$

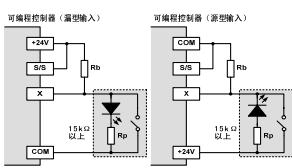

#### 4) 2线式接近开关的场合

请使用断开时输出电流小于1.5mA的2线式接近开关。

使用了超出1.5mA的接近开关时,请按照下列公式求出旁路电阻Rb,并按下图所示进行连接。

$$Rb \leq \frac{4Rp}{15 - Rp}$$

### 3.5 输出规格及外部配线示例

#### 3.5.1 输出规格

项目	规格		
	继电器型输出	晶体管型输出	
PC2M(U)-64MT-8R	8点	PC2M(U)-64MT-8R	8点
PC2M(U)-22MR	16点	PC2M(U)-22MR	16点
PC2M(U)-48MR	24点	PC2M(U)-48MT	24点
PC2M(U)-64MR	32点	PC2M(U)-64MT	32点
PC2M(U)-64MT-8R, 24点继电器+24点晶体管*			
PC2M(U)-64MT-24R, 24点继电器+8点晶体管*			
输出方式	继电器 晶体管(漏型)	晶体管(漏型)	
外部电源	DC30V以下 AC240V以下(与CE, UL, cUL标准不对应时为AC250V以下)	DC5~30V	
最大负载	2A/1点。 每个公共共端负载电流: 输出1点共用: 0.5A 输出4点共用: 0.8A 输出8点共用: 1.6A	0.5A/1点。 每个公共共端负载电流: 输出1点共用: 0.5A 输出4点共用: 0.8A 输出8点共用: 1.6A	
感性负载	AC220V, 80VA	12W/DC24V	
最小负载	DC5V 2mA(参考值)	—	
开路时输出电流	—	小于0.1mA/DC30V	
ON阻滞	—	小于0.1mA/DC30V	
响应时间	OFF→ON 约10ms ON→OFF 约10ms	Y0-Y2: 小于3ms DC5~24V; Y3以上: 小于0.2ms (200mA, DC24V)	
输出电路绝缘	继电器机械绝缘	光也耦合器隔离	
熔断器保护	无	无	
输出物理连接	不可拆卸端子排	继电器接线端子排 光也耦合器被驱动时 面板上的LED灯亮	
输出动作指示	继电器接线端子排 光也耦合器被驱动时 面板上的LED灯亮	—	


- \*1 PC2M(U)-64MT-8R为混合型输出主模块,后8个输出点(Y30-Y37)为继电器型输出,其余输出点(Y0-Y27)为晶体管型输出。
- \*2 PC2M(U)-64MT-24R为混合型输出主模块,后24个输出点(Y0-Y37)为继电器型输出,其余输出点(Y0-Y7)为晶体管型输出。

#### 3.5.2 继电器输出触点的寿命

对于接触器及电磁阀等的感应负载标准寿命为20VA时50万次。根据本公司的寿命测试,继电器触点的感应寿命如下所示。

负载容量	触点寿命	适用负载的示例
20VA 0.2A/AC100V 0.1A/AC200V	300万次	(三菱公司的电热接触器)
35VA 0.35A/AC100V 0.18A/AC200V	100万次	S-K100-S-K150
80VA 0.8A/AC100V 0.4A/AC200V	20万次	S-K180, S-K400



### 3.5.3 输出的连接示例

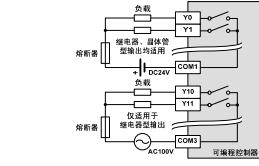

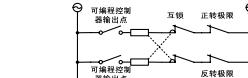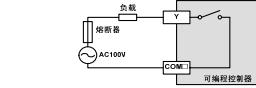
#### 3.5.4 外部配线时的注意事项

负载短路时的保护回路

当输出端子上连接的负载短路时,有可能会烧坏印刷电路板,请务必在输出中加入起保护作用的熔断器。



同相  
请同样使用可编程控制器的输出触点\*。

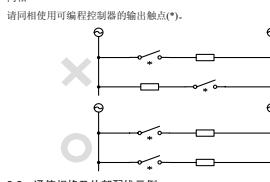

### 3.6 通信规格及外部配线示例


#### 3.6.1 RS485 通信网络的硬件配线

##### 站点数量

使用RS-485组网时,单层网络最多可以包含32个站点,如果超过32个站点就必须使用RS-485中继器,中继器可增加总线上站点的数量,直到软件限制的站点数量为止。
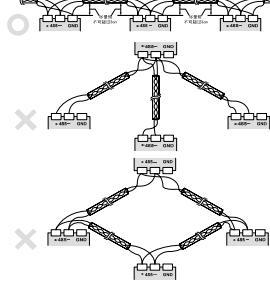
##### 接线拓扑


RS-485的接线拓扑必须为总线方式,不允许采用星型或环型方式连接。总线方式是指整个网络只有一个PLC终端站点,接线时要求传输线由一个PLC终端站点开始,按照链式方式依次连接整个PLC中间站点,直至到达另一个PLC终端站点,整个总线中间没有任何分支,如下图所示。



##### 2) AC 电路

请与我并联下列规格的浪涌吸收器(浪涌抑制器、电火花消除器等)  
CR组合元器件

项目	取值
反向耐压	负载电压的5~10倍
正向电流	大于负载电流
电容值	250V
电容值	0.1μF左右
电容值	100~120Ω左右

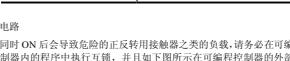

##### 3) 参考

生产厂家名称

型号

玛凌空气电子股份有限公司

RFD2E104K型

阿尔法电机工业有限公司

CR-1020I

露空比空股份有限公司

250MCR410400M-B0325型

#### 5 互锁电路

对于同时ON后会导致危险的正反转接触器之类的负载,请务必在可编程控制器程序的内部执行互锁,并且如下图所示在可编程控制器的外部实施互锁。

#### 6 电缆

对于同时ON后会导致危险的正反转接触器之类的负载,请务必在可编程控制器程序的内部执行互锁,并且如下图所示在可编程控制器的外部实施互锁。

#### 7 终端电阻

为了最大程度地减小线路末端的反射,请务必在线路的两个PLC终端站点分别设置一个终端电阻。

每个终端电阻都必须连接在485+和485-之间,终端电阻使用120Ω,1/2W,容差5%的电阻。

注意,中间的PLC站点不可使用终端电阻,否则RS-485总线将不能正常工作。



注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器会增加总线上信息的传输延迟,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

传输速率(bps)	总线最大长度(m)
1M	20
800K	40
500K	100
250K	250
125K	500
100K	600
62.5K	900
50K	1000
20K	2500

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

阻抗	8个点	16个点	32个点	64个点
AWG 18	33.0 kΩ	600m	575m	525m
AWG 20	46.0 kΩ	430m	410m	375m
AWG 22	70.0 kΩ	280m	270m	245m
AWG 24	93.0 kΩ	210m	200m	185m
				160m

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

阻抗	8个点	16个点	32个点	64个点
AWG 18	33.0 kΩ	600m	575m	525m
AWG 20	46.0 kΩ	430m	410m	375m
AWG 22	70.0 kΩ	280m	270m	245m
AWG 24	93.0 kΩ	210m	200m	185m
				160m

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

阻抗	8个点	16个点	32个点	64个点
AWG 18	33.0 kΩ	600m	575m	525m
AWG 20	46.0 kΩ	430m	410m	375m
AWG 22	70.0 kΩ	280m	270m	245m
AWG 24	93.0 kΩ	210m	200m	185m
				160m

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

阻抗	8个点	16个点	32个点	64个点
AWG 18	33.0 kΩ	600m	575m	525m
AWG 20	46.0 kΩ	430m	410m	375m
AWG 22	70.0 kΩ	280m	270m	245m
AWG 24	93.0 kΩ	210m	200m	185m
				160m

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

阻抗	8个点	16个点	32个点	64个点
AWG 18	33.0 kΩ	600m	575m	525m
AWG 20	46.0 kΩ	430m	410m	375m
AWG 22	70.0 kΩ	280m	270m	245m
AWG 24	93.0 kΩ	210m	200m	185m
				160m

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器可减少30m的总线长度。

选择总线长度时,还要考虑传输线上的阻抗对信号衰减的影响。在不使用中继器、不计传输速率的影响时,连接站点数量、所用电缆类型等因素也将限制总线的长度,如下表所示。

阻抗	8个点	16个点	32个点	64个点
AWG 18	33.0 kΩ	600m	575m	525m
AWG 20	46.0 kΩ	430m	410m	375m
AWG 22	70.0 kΩ	280m	270m	245m
AWG 24	93.0 kΩ	210m	200m	185m
				160m

注意,总线长度不确定时必须考虑中继器的使用,中继器在总线上会增加传输速率而减少总线最大长度,例如,使用一个150ns延迟的中继器